

RETI LOGICHE

Le reti logiche corrispondono al livello di digital design del calcolatore: livello di astrazione che studia i sistemi digitali a livello di componenti logici elementari, chiamati gate indipendentemente dalla loro realizzazione fisica = livello di reti logiche.

- **Punto di vista funzionale:** una rete logica è una *funzione logica* → è astrazione di un sistema digitale che ha un certo $n^{\circ} N$ di segnali binari di ingresso e un $n^{\circ} M$ di segnali binari di uscita, e li mette in relazione.
LA RETE LOGICA È UN MODELLO MATEMATICO

Lavorando a livello di reti logiche posso considerare i segnali in modo separato o usarli come parole binarie

TIPOLOGIA RETI LOGICHE:

- a) **Combinatorie:** ogni segnale di uscita dipende SOLO dai valori degli ingressi in quell'istante

$$Z_i(t) = f(X_1(t), \dots, X_N(t))$$

- b) **Sequenziali:** ogni segnale di uscita dipende dal valore degli ingressi in quell'istante e dal valore che gli ingressi hanno assunto negli istanti precedenti → è una rete dotata di memoria

$$Z_i(t) = f(X_1(t), \dots, X_N(t), t)$$

- **Asincrone o sincrone,** cioè reti logiche che hanno un segnale di clock (segnale di sincronismo per gestire la memoria)

PROPRIETA' RETI LOGICHE:

- 1) **Proprietà di interconnessione:** interconnettendo più reti logiche aventi per ingresso segnali esterni o segnali d'uscita di altre reti logiche, ottengo sempre una rete logica
- 2) **Proprietà di decomposizione:** rete logica complessa può essere decomposta in reti logiche più semplici (fino ai gate)

3) **Proprietà di decomposizione in parallelo:** rete logica ad M uscite può essere decomposta in M reti logiche ad un'uscita, con ingressi condivisi

DESCRIZIONE COMPORTAMENTALE RETI LOGICHE:

- 1) Descrizione a parole o linguaggio naturale
- 2) Descrizione a forme d'onda: come si evolvono i segnali nel tempo e gli ingressi
- 3) **Descrizione con tabelle di verità: è la descrizione di tutte le configurazioni di uscita per ogni possibile configurazione di ingresso**

Righe = configurazioni in ingresso (2^n)

Colonne = n° uscite

2 tipologie:

- a) **Completamente specificata:** se ogni valore della tabella assume il valore logico di vero o falso
- b) **Non completamente specificata:** se esistono alcune configurazioni di ingressi che sono vietate oppure se le uscite sono assolutamente indifferenti per alcune configurazioni in ingresso

OSS: ogni tabella della verità può essere rappresentata tramite una k-map

- 4) **Descrizione con mappe di Karnaugh o K-map:** tabella della verità in modo matriciale dove TUTTE le configurazioni in ingresso sono nelle righe o nelle colonne
→ **concetto di adiacenza legato alla distanza di Hamming:** numero di bit di differenza tra due configurazioni binarie espresse bit a bit

Bit di parità = ci viene dato in input dal sistema e viene messo per rendere pari il n° di 1

- 5) **Descrizione con algebra di Boole:** sistema matematico chiuso che descrive funzioni di variabili binarie.

- **Simboli:** $B = \{0,1\}$
- **Operazioni:** $O = \{+, *, '\}$
- **Postulati:**

Della somma logica	Del prodotto logico	Complementazione
$0+0=0$	$0*0=0$	$0'=1$
$0+1=1$	$0*1=0$	$1'=0$
$1+0=1$	$1*0=0$	
$1+1=1$	$1*1=1$	

TUTTE LE FUNZIONI LOGICHE RAPPRESENTABILI CON ALGEBRA DI BOOLE SI POSSONO RAPPRESENTARE CON RETI LOGICHE

- **Espressione per Boole:** qualsiasi stringa di elementi che soddisfa le seguenti regole:
 - a) Costante = espressione
 - b) Variabile = espressione
 - c) Se X è un'espressione \rightarrow complemento è un'espressione
 - d) Se X e Y sono espressioni \rightarrow prodotto logico è un'espressione
 - e) Se X e Y sono espressioni \rightarrow somma logica è un'espressione


Quante sono le possibili funzioni binarie (reti logiche) di N variabili indipendenti?

Con due ingressi, gli ingressi possono assumere 4 configurazioni, quindi si possono costruire 16 funzioni. Delle 16 possibili funzioni logiche di 2 variabili indipendenti, solo 6 meritano di essere nominate. 3 hanno un corrispondente diretto nelle espressioni logiche:

- **AND** (prodotto logico): l'uscita è vera solo se entrambi i termini sono veri.
- **OR** (somma logica): l'uscita è vera se almeno uno dei termini è vero.
- **EXOR** (disuguaglianza): l'uscita è vera se uno solo dei termini è vero, ma non entrambi.

Le altre 3 funzioni sono il complemento (negato) di queste tre: NAND, NOR e EXNOR.

 AND, OR, NOT assieme a EXOR, NOR, NAND e EXNOR sono detti "gate elementari" delle reti logiche e corrispondono direttamente all'algebra booleana.



TEOREMI DELL'ALGEBRA DI BOOLE

Identità	(T1) $X + 0 = X$ (T1') $X \cdot 1 = X$	Associativa	(T7) $(X + Y) + Z = X + (Y + Z) = X + Y + Z$ (T7') $(X \cdot Y) \cdot Z = X \cdot (Y \cdot Z) = X \cdot Y \cdot Z$
Elementi nulli	(T2) $X + 1 = 1$ (T2') $X \cdot 0 = 0$	Assorbimento	(T8) $X + X \cdot Y = X$ (T8') $X \cdot (X + Y) = X$
Idempotenza	(T3) $X + X = X$ (T3') $X \cdot X = X$	Distribuzione	(T9) $X \cdot Y + X \cdot Z = X \cdot (Y + Z)$ (T9') $(X + Y) \cdot (X + Z) = X + Y \cdot Z$
Involuzione	(T4) $(X')' = X$	Combinazione	(T10) $(X + Y) \cdot (X' + Y) = Y$ (T10') $X \cdot Y + X' \cdot Y = Y$
Complementarietà	(T5) $X + X' = 1$ (T5') $X \cdot X' = 0$	Consenso	(T11) $(X + Y) \cdot (X' + Z) \cdot (Y + Z) = (X + Y) \cdot (X' + Z)$ (T11') $X \cdot Y + X' \cdot Z + Y \cdot Z = X \cdot Y + X' \cdot Z$
Commutativa	(T6) $X + Y = Y + X$ (T6') $X \cdot Y = Y \cdot X$	De Morgan	(T12) $(X + Y)' = X' \cdot Y'$ (T12') $(X \cdot Y)' = X' + Y'$

FORMA MINIMA RETE LOGICA:

non può essere ulteriormente semplificata.

La forma minima può essere trovata anche lavorando direttamente sulla K-map in forma grafica usando le stesse regole e modelli visuali chiamati **raggruppamenti rettangolari**.

→ trovare i raggruppamenti rettangolari = verificare dove esistono configurazioni adiacenti e si può applicare la regola della combinazione. L'adiacenza vale anche in forma ciclica tra la prima e l'ultima configurazione.

		x2,x1			
		00	01	11	10
x0	0	0	0	-(1)	1
	1	1	1	1	1

Gli implicanti e gli implicati si possono vedere nelle k-map dove i raggruppamenti rettangolari che coprono le uscite pari a 1, indicano gli implicanti e gli implicati primi se non esistono altri raggruppamenti rettangolari che li coprono.


ANALISI DI UNA RETE LOGICA:

Analisi = *ottenere la descrizione comportamentale*, ossia ottenere la descrizione esaustiva mediante tabella della verità o espressione di Boole equivalente.

→ **analisi è univoca: algoritmo che permette di passare da schema logico a tabella:**

- 1) Si nominano tutte le uscite dai gate logici
- 2) Si sostituiscono i gate elementari a partire dalle uscite con le corrispondenti espressioni della logica, semplificando se necessario coi teoremi dell'algebra di Boole
- 3) Si fa la valutazione dell'espressione per ottenere in modo esaustivo la tabella della verità

ESEMPIO:

 

$$Z_1 = AB \text{ e } Z_2 = BC$$

$$Z = Z_1 + Z_2 \rightarrow Z = AB + BC$$

Valutazione di un'espressione: ogni espressione di n variabili descrive una funzione completamente specificata che può essere valutata attribuendo ad ogni variabile un valore assegnato ed applicando i postulati e teoremi dell'algebra ottenere la tabella della verità

- **Complessità di una rete logica:**

G = numero di gate (porte logiche) **necessari alla sintesi della rete** (indicazione della dimensione della rete)

L = numero di livello di porte logiche che il segnale associato a un qualsiasi letterale **di ingresso deve attraversare per raggiungere l'uscita**

I = numero di ingressi totali alle porte logiche usate

SINTESI DI UNA RETE LOGICA (COMBINATORIA):

Sintesi = progettare una rete logica a partire da una descrizione comportamentale (con tabella della verità) fino al suo schema logico che ne rappresenta una descrizione strutturale.

a) **Sintesi minima:** minimo numero di gate elementari, livelli ed ingressi.

b) Sintesi canonica:

- Minimizza il numero di livelli (2)
- Direttamente implementabile con strumenti automatici
- Semplificabile a posteriori con algoritmi di Boole

→ è la sintesi realizzata attraverso i mintermini o maxtermini

Definizioni:

- 1) **Letterale:** ogni occorrenza di una singola variabile, sia in forma semplice X_i che complementata X_i'
- 2) **Implicante di una funzione $f(X_1...X_N)$:** prodotto $P(X')$ X' sottoinsieme di X di letterali tale che se $P=1$ IMPLICA $f=1$.

Date due funzioni $f(X_1...X_N)$ e $g(X_1...X_N)$ si dice che **f copre g** (oppure g implica f) e si scrive $f \supseteq g$ se $f(X_1...X_N)=1$ quando $g(X_1...X_N)=1$. Se P è il prodotto di letterali e f copre P , si dice che P è un implicante di f.

Implicante primo di una funzione f: *un implicante di f che non è coperto da un altro implicante di f con meno letterali* → **implicante primo essenziale:** *se comprende almeno un mintermine che non è coperto da nessun altro implicante primo*

- 3) **Mintermine:** *un implicante in cui appaiono tutti i letterali possibili ossia tutte le variabili di ingresso, cioè X' o X .*
- 4) **Maxtermine:** *un punto B_x nello spazio booleano B_n tale per cui $f(B_x) = 0$.*

Implicato: *somma di letterali che impongono 0 alla funzione*, e nello stesso modo si parla di **implicato primo essenziale**

Nelle mappe di Karnaugh si possono vedere gli implicanti, ossia quelle configurazioni di ingressi che implicano che la funzione valga 1 e naturalmente anche gli implicati.

LA SINTESI CANONICA

Esistono **due tipi di sintesi canonica** equivalenti e duali:

- **SP:** somma di prodotti → definita come **la somma logica dei mintermini associati alle righe della tabella nelle quali l'uscita assume valore 1**
- **PS:** prodotto di somme → definita come **il prodotto logico dei maxtermini associati alle righe della tabella nelle quali l'uscita assume valore 0**

La sintesi canonica non è minima, ma **può essere minimizzata con diversi algoritmi** tra i quali quelli che impiegano la semplificazione algebrica

Esistono *molti modi per realizzare in modo manuale e automatico la sintesi logica:*

- 1) usare le forme canoniche e minimizzare con i teoremi **dell'algebra di Boole**
- 2) usare le **mappe di Karnaugh** e determinare gli implicanti primi ed essenziali.
→ E' un metodo manuale che funziona solo per reti assai piccole
- 3) usare algoritmi di sintesi logica: il più famoso è **l'algoritmo di Quine Mc Cluskey.**

ALGORITMO DI QUINE McCLUSKEY

È il *metodo più impiegato per una sintesi minima di una rete canonica con qualsiasi numero di ingressi e anche con indifferenze.* È un metodo di minimizzazione tabellare, facile da tradurre in algoritmo con il numero di variabili trattate teoricamente illimitato. **Consideriamo l'algoritmo per SP ma esiste anche per PS.**

Si impiega **la distanza di Hamming definita come il n° di bit diversi tra due variabili binarie**: con due variabili binarie a e a' di n bit, la distanza di Hamming vale d (numero intero tra 0 e n) se d è il numero di cifre binarie corrispondenti diverse tra le due variabili.

→ **Ad es.:** $a = 00110010$ e $a' = 01110100$ hanno distanza di Hamming pari a 2.

L'algoritmo parte dalla tabella della verità, e si compone di due passi:

- 1) **calcola tutti gli implicanti primi**, a partire dai mintermini di una funzione
- 2) **cerca la copertura minima** ossia ottima perché minimizza i costi della rete che abbia la descrizione funzionale richiesta ma contenga il numero minimo di implicanti primi.




Passo 1: ricerca degli implicanti primi

- a) vengono *tabellati tutti i mintermini della funzione in forma binaria, in ordine crescente come per la tabella della verità*
- b) *si applica in forma iterativa la semplificazione con la proprietà di combinazione:*

$$x_i P + x_i' P = (x_i + x_i') P = P \text{ provando tutti i letterali } x_i.$$

→ *si semplificano in modo iterativo i termini che differiscono per un solo bit (distanza di Hamming unitaria) e si marcano, in quanto essi hanno contribuito alla creazione di un implicante; quelli non marcati si possono ridurre*

  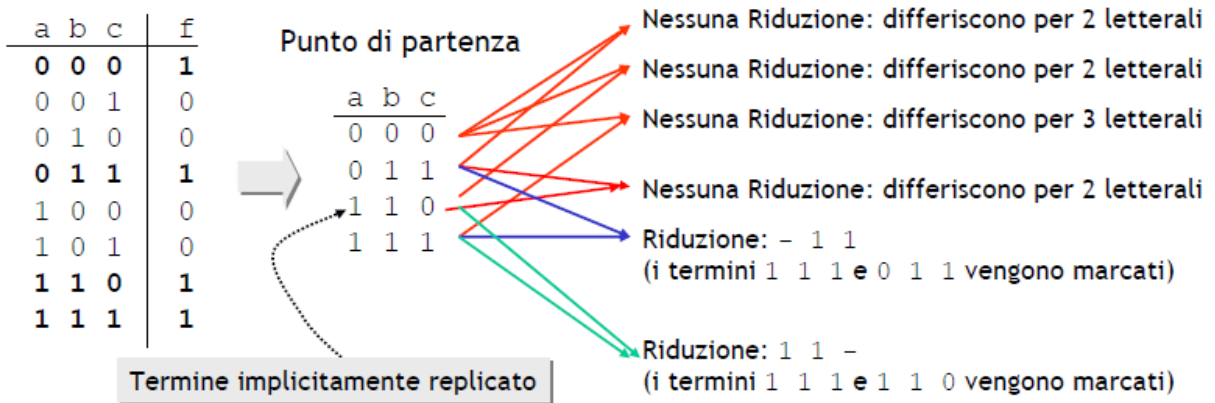- c) si crea una nuova tabella con tutti i termini prodotto che derivano dalla semplificazione della prima tabella e si ripete il punto b)
 d) il processo termina quando non si possono più fare riduzioni



Si definisce il **gruppo** come insieme S_{ij} dei termini prodotto all'iterazione j con un numero di 1 pari a i ; ad ogni gruppo è collegata una etichetta (label) che indica l'insieme dei mintermini che esso copre.

Algoritmo per Passo 1: implicanti primi;

$j=0$;

costruzione di S_i^0 (la partizione in cui ogni S_i^0 contenga tutti i mintermini con un numero di "1" pari a i);

repeat

for ($k= \min(i)$; $k \leq (\max(i)-1)$; $k++$)

{si confronta S_k^j S_{k+1}^j ;

se due configurazioni hanno $dH=1$ si genera un nuovo implicante (propr. combinazione)

si elimina la variabile con valore differente;

si marcano le configurazioni considerate e si pone il risultato in S_k^{j+1} ;

$j=j+1$;

until (nessuna riduzione possibile);

Tutte le configurazioni non marcate sono implicanti primi e potenzialmente essenziali: un implicante si ricorda che si dice **implicante primo essenziale** se comprende almeno un mintermine che non è coperto da nessun altro implicante primo.

Algoritmo per passo 2: copertura

Per vedere se sono essenziali si devono **trovare tra gli implicanti primi, l'insieme minimo di quelli che ottengono la copertura di tutto l'ON_SET**. Si usa una la **tabella degli implicanti** che è una **matrice binaria i cui indici di riga sono gli implicanti primi e le colonne sono i mintermini dell'ON_SET** e **l'elemento A_{ij} della tabella viene marcato se l'implicante i copre il mintermine j** .

	1	9	11	12	13	14	15
P0	x	x					
P1		x	x		x		x
P2				x	x	x	x

La ricerca della copertura ottima dipende dalla funzione di costo → se gli implicanti hanno tutti lo stesso costo si minimizza solo la cardinalità della copertura.

a) **Criterio di essenzialità:** si verifica se esistono implicanti primi ed essenziali; se in una colonna esiste una sola marcatura con X la riga è essenziale. Si eliminano le righe e le colonne essenziali.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
P0	x	x									x
P1		x	x				x		x		
P2				x	x	x	x				x
P3	x		x	x		x	x	x		x	
P4	x	x			x	x		x	x		

	B	E	I	K
P0	x			x
P1	x		x	
P2		x		x
P4	x	x	x	

P3 è implicante primo ed essenziale per J e copre anche A,C,D,F,G,H → Rimangono B,E,I, K da coprire.

b) **Criterio di dominanza di riga:** un implicante P_i domina un implicante P_j se P_i copre almeno tutti i mintermini di P_j → P_j può essere eliminato dalla tabella

	B	E	I	K
P0	x			x
P1	x		x	
P2		x		x
P4	x	x	x	

	B	E	I	K
P0	x			x
P2		x		x
P4	x	x	x	

P4 domina P1 → P1 può essere eliminato

c) **Criterio di dominanza di colonna:** un mintermine M_i domina un mintermine M_j se ogni implicante che copre M_j copre anche M_i → tengo solo M_j che assicura tutte le coperture di M_i e M_i viene eliminato dalla tabella

	B	E	I	K
P0	x			x
P1	x		x	
P2		x		x
P4	x	x	x	

Insieme di copertura: {P3}

	E	I	K
P0			x
P1		x	
P2	x		x
P4	x	x	


Insieme di copertura: {P3}

Al termine delle rimozioni di righe essenziali e delle righe e colonne dominate di ottiene la **tabella ciclica degli implicanti primi**.

- Tabella vuota → insieme di copertura è stato trovato

- Tabella NON vuota → trovare una tra le soluzioni ottime usando algoritmo di ottimizzazione di Branch&Bound:

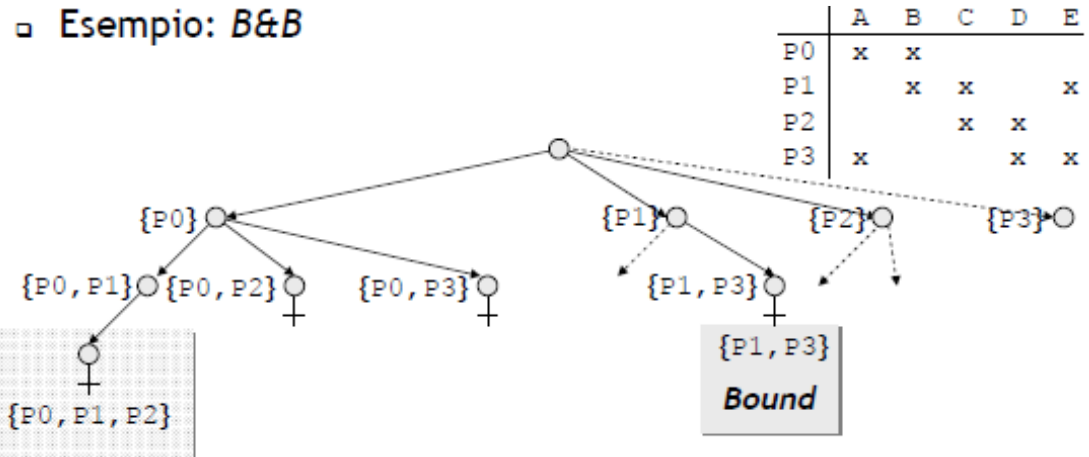ogni scelta crea un ramo dell'albero delle scelte; se esso corrisponde all'implicante P_0 , si eliminano le righe e le colonne e si cerca di ridurre la tabella; altrimenti si itera fino a ottenere la soluzione di costo minore.



Algoritmo Per passo 2 di copertura:

1 si identificano implicanti primi essenziali primari;

2 si esaminano dominanze di righe e colonne;

3 se esistono implicanti primi essenziali secondari si torna al passo 2

4. si applica il B&B.

RETI LOGICHE COMBINATORIE SEMPLICI

- **HALF ADDER (SOMMATORE):** la somma binaria è molto semplice, in quanto ogni cifra può assumere solo i valori 0 e 1, quindi è facile elencare le possibilità:

0+0 = 0 (nessun riporto)


0+1 = 1 (nessun riporto)

1+0 = 1 (nessun riporto)

1+1 = 0 (riporto di 1)

a	b	R	s
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

→ sintesi canonica SP che ne deriva:

 


$$S = \bar{a}b + a\bar{b} \quad \text{ed} \quad r = ab$$

OSS: Nei calcolatori si usa il simbolo # per indicare che il segnale ha valore logico invertito e ha un significato logico vero quanto vale 0 e falso quando vale 1 (logica negativa).

- **FULL ADDER:**

A	B	Carry In	Sum	Carry out
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

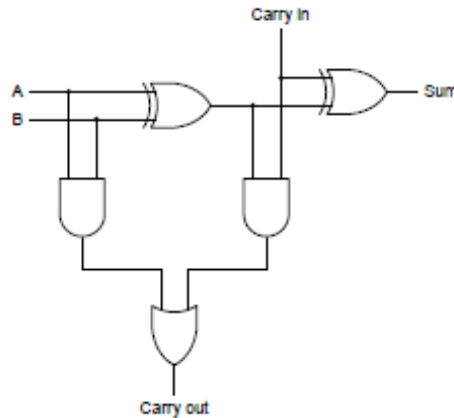

RETI LOGICHE A LIVELLO DI RTL (REGISTER TRANSFER LEVEL)



È la sintesi di blocchi logici elementari con cui realizzare per composizione ed interconnessione reti logiche e sistemi complessi. I blocchi più comuni che si impiegano nei calcolatori spesso con n° di input e output parametrici sono molti:

- Multiplexer
- Decoder
- Adder, ALU
-

  1) IL MULTIPLEXER:


È quel blocco logico che permette di **derivare verso un'unica uscita** un **segnale proveniente da uno tra N possibili ingressi**.

→ il **MULTIPLEXER** è una rete logica avente 2^n ingressi di tipo dati e n ingressi di tipo segnali di controllo (o indirizzo) ed 1 uscita: in ogni istante il dato di input corrispondente alla configurazione dei segnali di controllo viene posto in uscita.



Nei multiplexer la forma pseudo-canonica (relativamente ai soli segnali di controllo) è anche la forma minima (non è semplificabile).

INTERFACCIA CON LA MEMORIA:

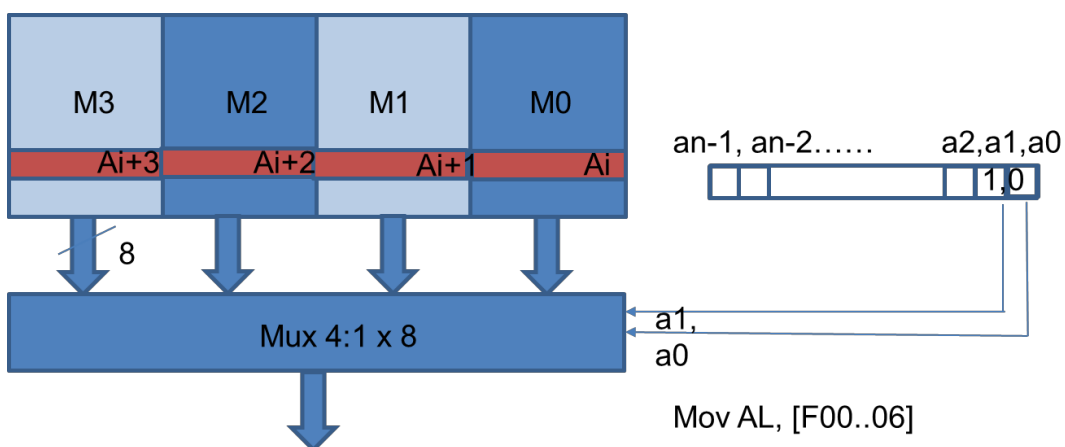

→ **memoria con 4 banche "in parallelo" ognuno da 1 byte per ottenere una parola da 32 bit**. Supponiamo che **la CPU** abbia un modello di indirizzamento non allineato


e voglia leggere solo 1 byte a partire da un indirizzo che termina con 06h (o con 02 o con A o con E). In questi 4 casi il byte si trova nel terzo banco M2 (così come nel banco M0 troviamo gli indirizzi che terminano per 0 per 4 per 8 o per C etc..). → il bus degli indirizzi viene diviso in due parti:

- **la parte alta** o più significativa per selezionare l'indirizzo che potenzialmente va a tutti i banchi
- **la parte bassa** per selezionare quale banco ad un MUX per leggere/scrivere


I MUX può essere usato come dispositivo per realizzare una qualsiasi funzione canonica di tipo SP → impiegare per rappresentare direttamente la tabella della verità basta collegare a "1" i mintermini della funzione canonica SP ed a "0" i prodotti di tutti i letterali che danno uscita 0.

 - 2) **DEMULTIPLEXER:** contrario del MUX → accetta un segnale in serie e lo trasferisce in una delle possibili N uscite a seconda dei $\log_2 n$ ingressi di selezione.
- 3) **DECODER:** rete logica che asserisce un valore 1 a una sola delle possibili 2^n uscite in base agli n ingressi. È come il de-multiplexer con ingresso fisso a 1. → usato per decodificare un segnale binario in codice 1/n. Molto usato nei bus controller del calcolatore per decodificare i bit di indirizzo verso i segnali di selezione (chiamati chip select) delle memorie e dei dispositivi di input/output.

Il decoder/de-multiplexer è una rete logica con 1 ingresso di dato (fissato ad 1 nel decoder), n segnali di controllo e 2^n uscite: l'uscita contrassegnata dall'indice pari alla configurazione dei segnali di controllo riceve l'ingresso mentre le altre non sono abilitate e forniscono il valore 0.




 4) **COMPARATORE**: blocco logico che ha uscita uguale ad uno se le due parole di ingresso sono uguali.



 5) **AMPLIFICATORE TRI-STATE**: è una rete logica che va al di là dell'algebra di Boole. È un generatore di segnale in terzo stato ($Z =$ alta impedenza):

- se **NON** è abilitato il segnale di controllo **OE** emula la presenza di un circuito aperto
- se **OE** è abilitato, lascia passare il segnale di ingresso



OE# attivo basso: l'uscita è uguale all'ingresso quando l'output enable è asserito (basso se OE#)


PROGETTO DI UNA ALU

Una delle reti logiche combinatorie più importanti nelle CPU è la ALU **arithmetic logic unit**, ossia l'unità che in base a segnali di controllo dell'istruzione esegue un'operazione aritmetica o logica tra gli operandi.

Usando una sintassi assembly a due ingressi ed una uscita con sintassi: **<op, sorg1, sorg2, dest>**, le tipiche operazioni di ALU sono:


- somma add r1,r2,r3
- sottrazione sub r1,r2,r3
- prodotto logico and r1,r2,r3
- somma logica or r1,r2,r3
- negazione not r1,r2
- shift shr/shl r1,r2,r3
- confronto

Tipico schema di una ALU:

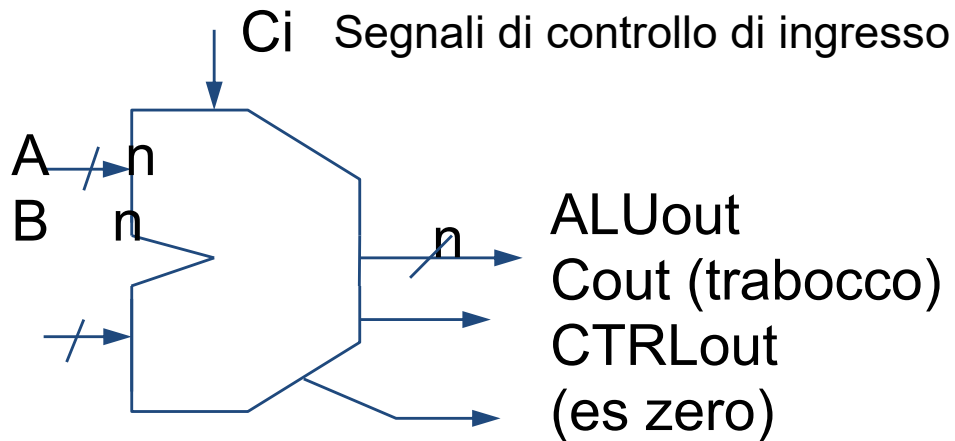


All'interno la rete logica è decomposta in reti logiche semplici per ogni funzione (poi spesso tutta l'implementazione è ottimizzata per avere il minor numero di gate in cascata).

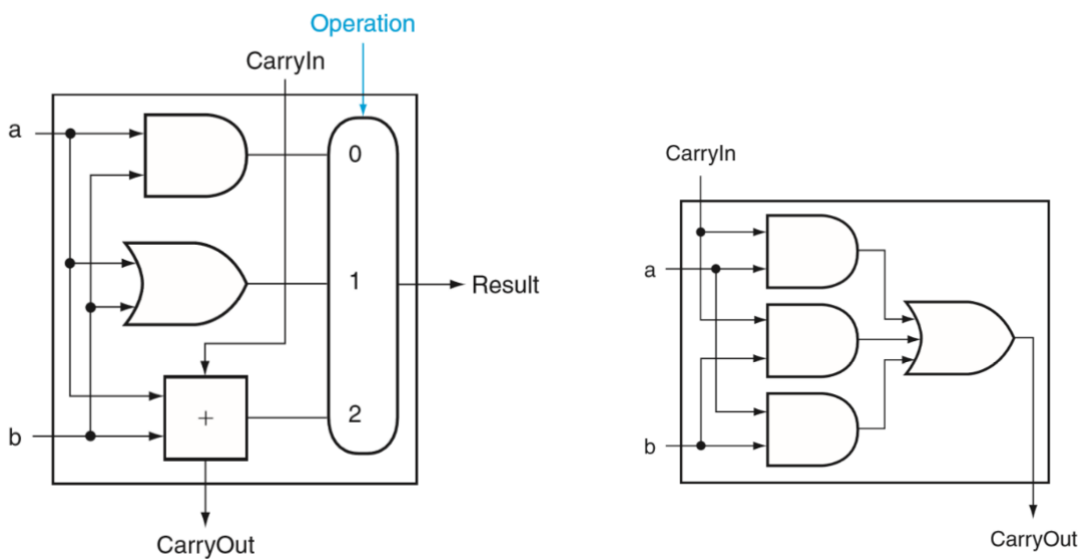ALU AD 1 BIT: compie 2 operazioni logiche ed 1 aritmetica



Gli ingressi a e b vanno a tre blocchi, ad un OR, ad un AND o a un FULL-ADDER che **crea la somma ed il riporto**. **Le tre uscite AND, OR e SOMMA vanno ad 1 multiplexer che ha 4 ingressi (di cui 1 non usato) ed 1 uscita.**

 OSS: Se si volesse realizzare anche la sottrazione: inverto il secondo operando e sommo 1 (complemento a 2).



Inoltre se *I* ha la possibilità di invertire anche *A* si ottengono anche altre funzioni logiche come il NAND e il NOR.

